

Adder Design


AND and OR Gates



AND Gate



a	b	c
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


OR Gate




a	b	c
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Inverter - NOT Gate

 

 


NOT Gate




a	b
0	1
1	0

Logic Gates

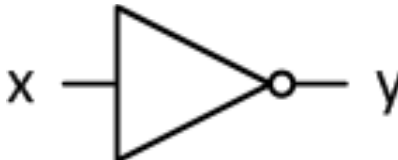Type	Representation	Truth Table															
AND		<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	z	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
x	y	z															
0	0	0															
0	1	0															
1	0	0															
1	1	1															
OR		<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
x	y	z															
0	0	0															
0	1	1															
1	0	1															
1	1	1															
NOT		<table><tr><th>x</th><th>y</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	0	1	1	0									
x	y																
0	1																
1	0																

A Full Adder

 


Inputs			Outputs	
x_i	y_i	C_{in}	C_{out}	z_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Implementation 1

- $z_i = x_i' y_i' C_{in} + x_i' y_i C_{in}' + x_i y_i' C_{in}' + x_i y_i C_{in}$
- Implementation:


Inputs			Outputs	
x_i	y_i	C_{in}	C_{out}	z_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

Implementation 2

- $z_i = (x_i + y_i + c_{in})(x_i + y_i' + c_{in}')(x_i' + y_i + c_{in}')(x_i' + y_i' + c_{in})$
- Implementation:

Inputs			Outputs	
x_i	y_i	c_{in}	c_{out}	z_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

An Example

$$\begin{array}{r} 1001000 \\ +1100011 \\ \hline 10101011 \end{array}$$

Implementation:

